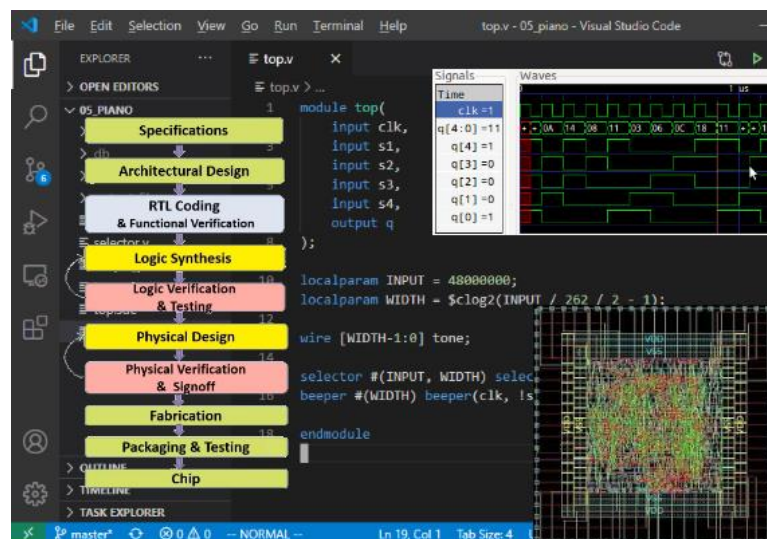




# Лингвистические средства проектирования




Лекция 2

**Основы структурного, регистрового и поведенческого описаний**
 
## Типы данных (1)

В Verilog HDL данные - либо цепи, либо переменные.



Способы задания константных значений:

<размер>'<основание><значение>

- 4'b1011
- 2'hFF
- 3'o671
- 4'b1x0z

Данные могут быть организованы в векторы и массивы. Массивами могут быть объявлены только reg, integer, time

```
wire [3:0] data;  
reg bit [1:8];  
reg [3:0] mem [1:8];
```

## Типы данных (2)


### Про wire:

1. wire используется для соединения экземпляров компонентов
2. wire могут использоваться в качестве входов и выходов.
3. у wire должен быть источник сигнала.
4. wire не может быть использован в блоке always@ .
5. wire - единственный вариант при использовании конструкции assign.
6. wire используется в основном только в комбинационной логике.

### Про reg:

1. reg может подсоединяться ко входу схемы.
2. reg не может подсоединяться к выходу схемы.
3. reg может использоваться в качестве выходов модуля.
4. reg не могут использоваться в качестве входов.
5. только reg используется в блоке always@.
6. только reg используется в тестбенчах для задания сигналов.
7. reg не может использоваться в конструкции assign.
8. reg может использоваться и при описании комбинационной логики, и последовательностной.

## Способы описания дизайнов

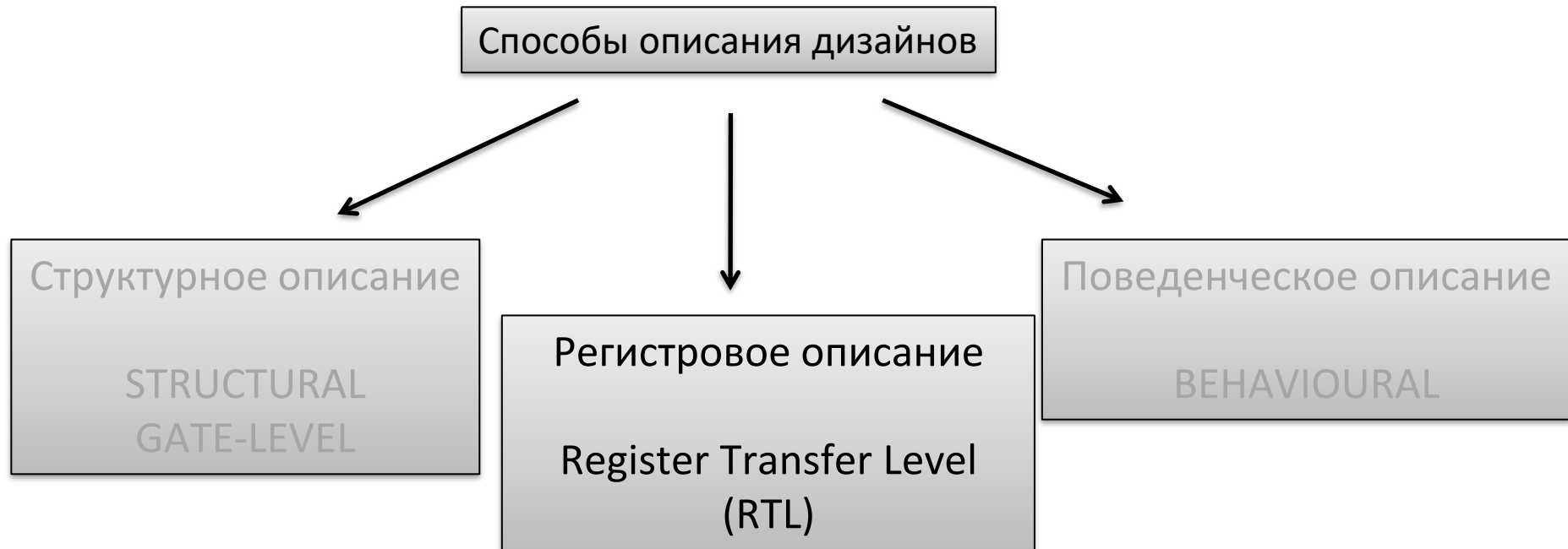

## Описание блока assign (1)

Синтаксис описания блока **assign**:

```
assign <net_expr> = [drive strength] [delay] <logical expressions with signals or constants>
```

Strength level	Name	Keyword
7	Supply drive	supply0, supply1
6	Strong drive	strong0, strong1
5	Pull drive	pull0, pull1
4	Large capacitive	large
3	Weak drive	weak0, weak1
2	Medium capacitive	medium
1	Small capacitive	small
0	High impedance	highz0, highz1

Verilog имеет:

- 4 силы сигнала;
- 3 емкостные силы;
- высокий импеданс.

Сила сигнала в цепи определяется динамически на основе силы самого сильного драйвера.

Емкостные силы задаются только для цепей, объявленных как trireg.

## Описание блока assign (2)

Синтаксис описания блока **assign**:

**assign** <net\_expr> = [drive strength] [delay] <logical expressions with signals or constants>

Правила использования блока **assign**:

- LHS - всегда wire скаляр, вектор или их конкатенация, и никогда - reg;

```
module inv (x, y);  
  input  x;  
  output y;  
  
  assign y = ~x;  
  
endmodule
```

```
module test;  
  wire [3:0] y;  
  wire [2:0] x1;  
  wire      x2;  
  
  assign y = {x1, x2};  
  
endmodule
```

```
module test;  
  reg [3:0] y;  
  wire [2:0] x1;  
  wire      x2;  
  
  assign y = {x1, x2};  
  
endmodule
```

```
⊗ student@localhost:~/t1002817> iverilog ./test.v  
./test.v:7: error: reg y; cannot be driven by primitives or continuous assignment.  
1 error(s) during elaboration.  
○ student@localhost:~/t1002817> □
```

## Описание блока assign (3)

Синтаксис описания блока **assign**:

**assign** <net\_expr> = [drive strength] [delay] <logical expressions with signals or constants>

Правила использования блока **assign**:

- LHS - всегда wire скаляр, вектор или их конкатенация, и никогда - reg;
- RHS может содержать скалярные и векторные выражения, а также вызовы функций;

```
module test;
  wire [3:0] y;
  wire [2:0] x1;
  wire      x2;

  assign y = {x1, x2};

endmodule
```

```
module test;
  wire [2:0] y;
  wire [1:0] x1;
  wire      x2;

  function concat;
    input a, b, c;
    begin
      concat = {a, b, c};
    end
  endfunction

  assign y = concat(x1[0], x1[1], x2);

endmodule
```

## Описание блока assign (4)

Синтаксис описания блока **assign**:

**assign** <net\_expr> = [drive strength] [delay] <logical expressions with signals or constants>

Правила использования блока **assign**:

- LHS - всегда wire скаляр, вектор или их конкатенация, и никогда - reg;
- RHS может содержать скалярные и векторные выражения, а также вызовы функций;
- как только любой элемент из RHS меняет значение, выражение LHS будет пересчитано;
- конструкция **assign** всегда активна;

```
module device(x1, x2, y);  
    input  x1, x2;  
    output y;  
  
    always @ (x1 or x2)  
    begin  
        if(x1 == 1 and x2 == 0)  
            y <= 1'b0;  
        else  
            y <= 1'b1;  
        end  
  
endmodule
```




## Операции, применимые в блоке always

Оператор	Функция, назначение
( )	Группировка
~	NOT, НЕ, инверсия бит
&	AND, И, побитовое умножение
~&	NAND, И-НЕ, побитовое умножение с отрицанием
	OR, ИЛИ, побитовое сложение
~	NOR, ИЛИ-НЕ, побитовое сложение с отрицанием
^	XOR, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ
~^	XNOR, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ с отрицанием
+, -	сложение и вычитание
{ }	оператор конкатенации
?:	тернарный оператор
[ ]	bit-select, оператор выбора битов
[ : ]	part-select, оператор выбора части вектора (срез)

```
module fulladder(input [3:0] a,  
                 input [3:0] b,  
                 input c_in,  
                 output c_out,  
                 output [3:0] sum);  
  
    assign {c_out, sum} = a + b + c_in;  
  
endmodule
```

## Несколько блоков assign

 


```

module device(x1, x2, y1, y2);
  input  x1, x2;
  output y1, y2;

  assign y1 = ~(x1 & ~x2);
  assign y2 = x1 & ~x2;

endmodule

```

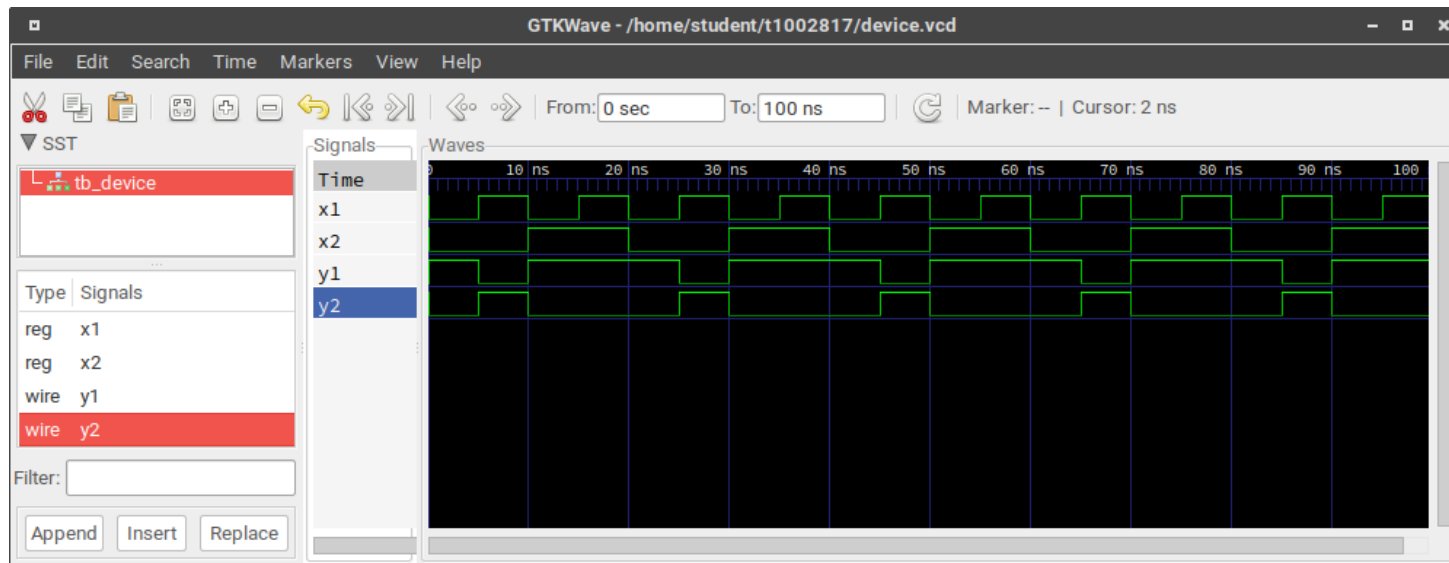

```


module device(x1, x2, y1, y2);
  input  x1, x2;
  inout y1;
  output y2;

  assign y1 = ~(x1 & ~x2);
  assign y2 = ~y1;


endmodule

```

## Способы описания дизайнов

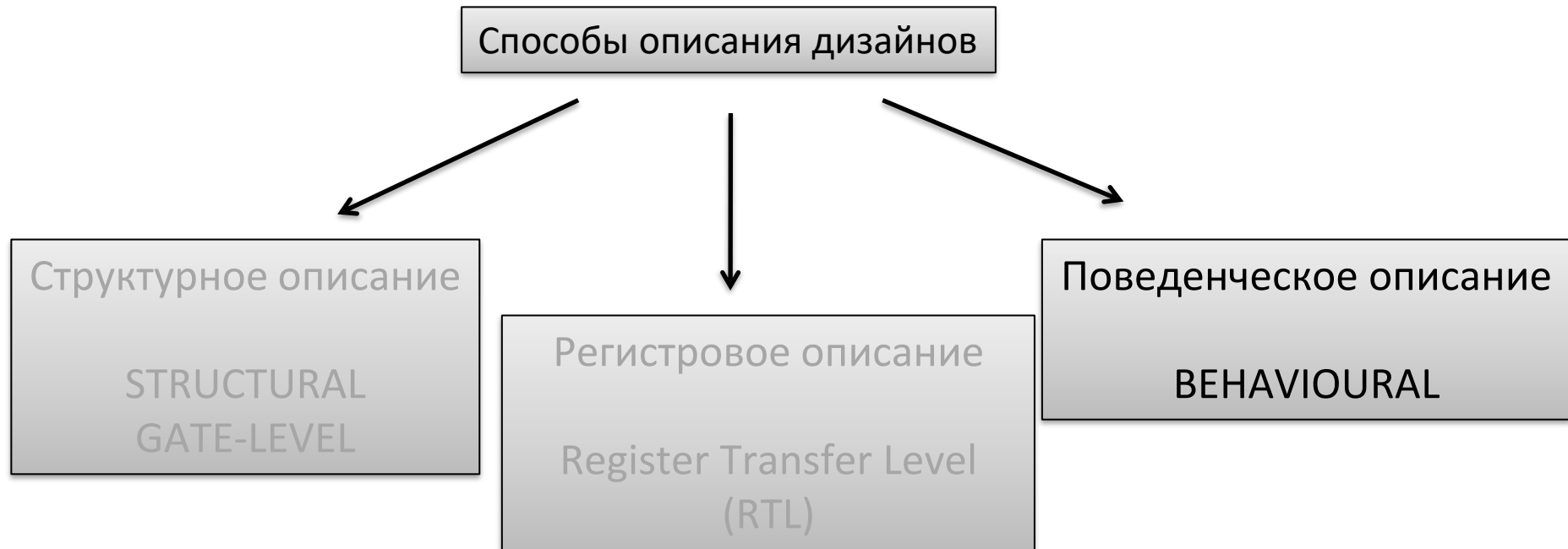

## Поведенческое описание

 

x1	x2	y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

```
module device(x1, x2, y);  
    input      x1, x2;  
    output reg y;  
  
    always @ (x1 or x2)  
    begin  
        if(x1 == 1 && x2 == 0)  
            y <= 1'b0;  
        else  
            y <= 1'b1;  
        end  
    endmodule
```

## Процедурный блок always (1)

Варианты синтаксиса описания блока **always**:

```
always @ (<event(s)>)
  <seq. statement>
```

```
always @ (<event(s)>) begin
  <seq. statement1>
  <seq. statement2>
  ...
end
```

```
always <time delay> <net expression>
```

```
always @ (x)
  if(x == 1'b1)
    y <= 1'b0;
  else
    y <= 1'b1;
```

```
always @ (x1 or x2)
  if(x1 == 1 && x2 == 0)
    y <= 1'b0;
  else
    y <= 1'b1;
```

```
always @(negedge clk) begin
  q <= d;
  nq <= ~d;
end
```

## Процедурный блок `always` (2)

Варианты синтаксиса описания блока `always`:

```
always @ (<event(s)>)
    <seq. statement>
```

```
always @ (<event(s)>) begin
    <seq. statement1>
    <seq. statement2>
    ...
end
```

```
always <time delay> <net expression>
```



```
always #5 x = ~x;
```

## Задание входных воздействий

```
module tb_inverter;
    reg x;
    wire y;

    inverter dut(x, y);

    initial begin
        x = 0;
        #10 x = 1;
        #10 x = 0;
        #10 x = 1;
        #10 $finish;
    end
endmodule
```




```
module tb_inverter;
    reg x;
    wire y;

    inverter dut(x, y);

    initial begin
        x = 0;
        #40 $finish;
    end


    always #10 x = ~x;
endmodule
```

## Способы описания дизайнов

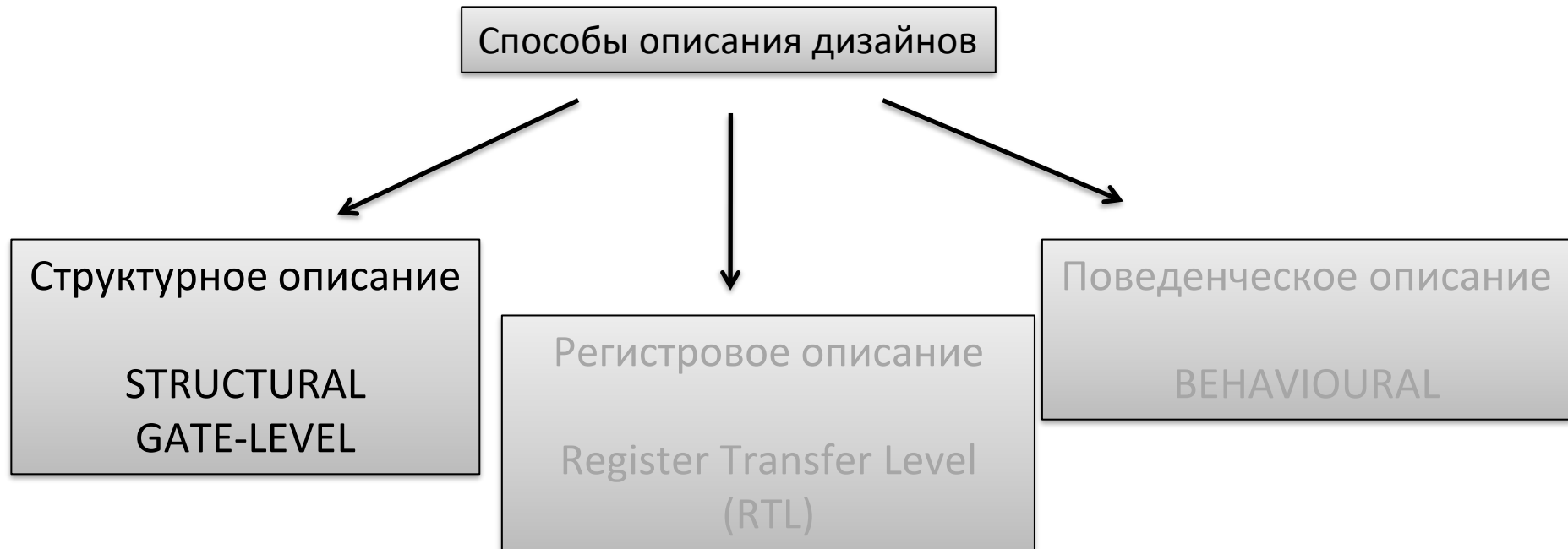



## Структурное описание (1)

 

```
module device(x1, x2, y);  
    input  x1, x2;  
    output y;
```

```
    wire s1, s2;
```

```
    inv  i1(x2, s1);  
    and2 a1(x1, s1, s2);  
    inv  i2(s2, y);
```

```
endmodule
```

## Написание тестового окружения


```
module tb_device;
    reg x1, x2;
    wire y1;

    device dut(x1, x2, y1);

    initial begin
        $dumpfile("device.vcd");
        $dumpvars(1, x1, x2, y1);
        x1 = 0;
        x2 = 0;
        #100 $finish;
    end

    always #5 x1 = ~x1;
    always #10 x2 = ~x2;

endmodule
```

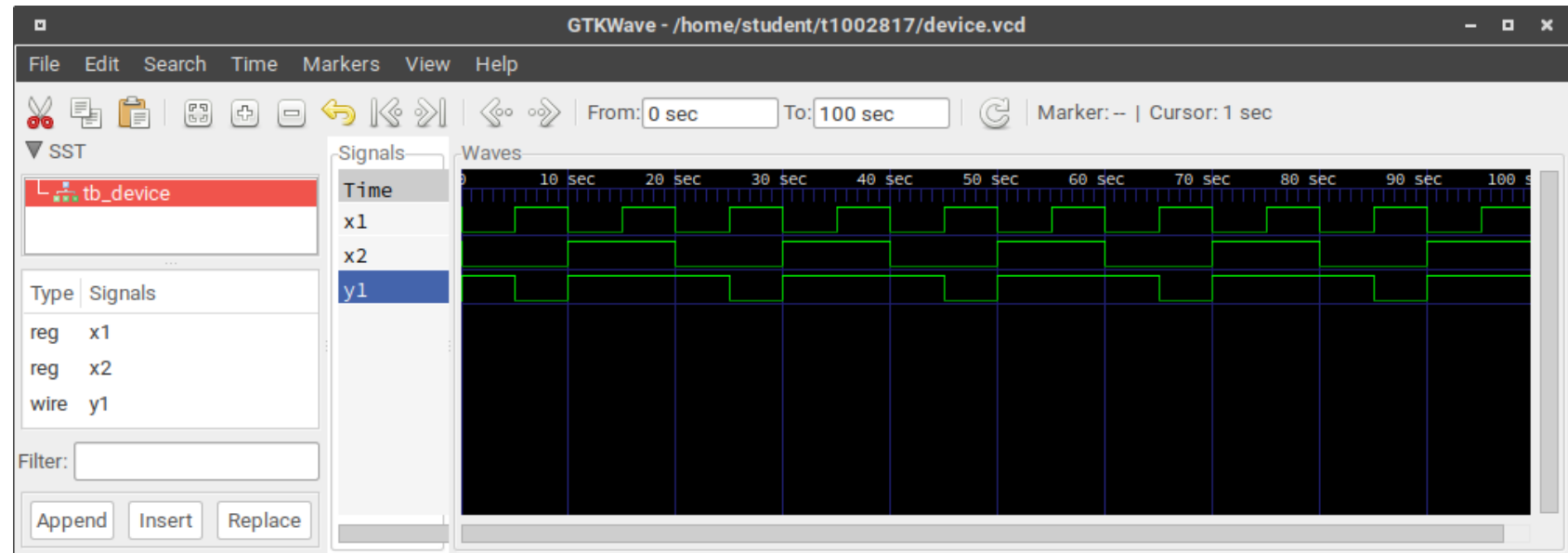

## Задание единиц измерения времени (1)

Синтаксис конструкции ``timescale` для задания времени:

```
`timescale <time_unit>/<time_precision>
```

Примеры:

```
`timescale 1ns/1ns
`timescale 1ns/1ps
`timescale 10ns/1ns
`timescale 1us/10ns
```

Единицы измерения времени:

- s
- ms
- us
- ns
- ps
- fs

```
`timescale 1ns/1ns
module tb_device;
    reg x1, x2;
    wire y1;

    device dut(x1, x2, y1);

    initial begin
        $dumpfile("device.vcd");
        $dumpvars(1, x1, x2, y1);
        x1 = 0;
        x2 = 0;
        #100 $finish;
    end

    always #5 x1 = ~x1;
    always #10 x2 = ~x2;

endmodule
```